

NOTE DI RILASCIO

Le figure in questo documento sono riportate dal testo "[Introduzione all'architettura dei calcolatori](#)"
Capitolo 9. Per approfondimenti consultare il libro.

Il circuito mostrato offre solo l'operazione di somma di due numeri binari. Ecco alcuni spunti per integrare e migliorare il progetto per operazioni più complesse e interessanti:

Circuito Full-Adder a n bit con anticipo del riporto:

Nella somma di una quantità significativa di bit, la propagazione del riporto richiede un tempo relativamente elevato, dato che la somma di una certa cifra è corretta solo se è già avvenuta la somma di quelle che la precedono.

Per poter accelerare l'esecuzione della somma, è necessario che per ogni cifra si possa sapere, nel tempo più breve possibile, qual è il riporto generato fino allo stadio precedente.

Sapendo che l'espressione del riporto sia :

$$C_{i+1} = A_i B_i + (A_i \text{ xor } B_i) C_i \quad \text{dove } A \text{ e } B \text{ sono i bit da sommare;}$$

si può rappresentare come:

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i \quad \text{dove } G_i = A_i B_i \text{ e } P_i = A_i \text{ xor } B_i$$

Le espressioni G_i e P_i sono dette funzioni di generazione e propagazione per lo stadio i .

Qui un singolo Full-Adder sarà diverso da quello da me utilizzato, poiché non calcola il riporto e lo propaga bensì calcola le espressioni G_i e P_i insieme al risultato s_i ($(A_i \text{ xor } B_i) \text{ xor } C_i$)

Si consideri un **addizionatore a 4 bit con anticipo del riporto**.

I riporti sono realizzati come segue:

$$\underline{C_{i+1} = G_i + P_i G_{i-1} + P_i P_{i-1} C_{i-1}}$$

I carry dell'addizionatore:

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$


$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

Il blocco della logica di anticipo del riporto fornisce nuove funzioni di uscita definite da G_k^l e P_k^l , dove $k=0$ per il primo blocco da 4 bit, $k=1$ per il secondo da 4 bit e così via, Nel primo blocco:

$$P_k^l = P_3 P_2 P_1 P_0;$$
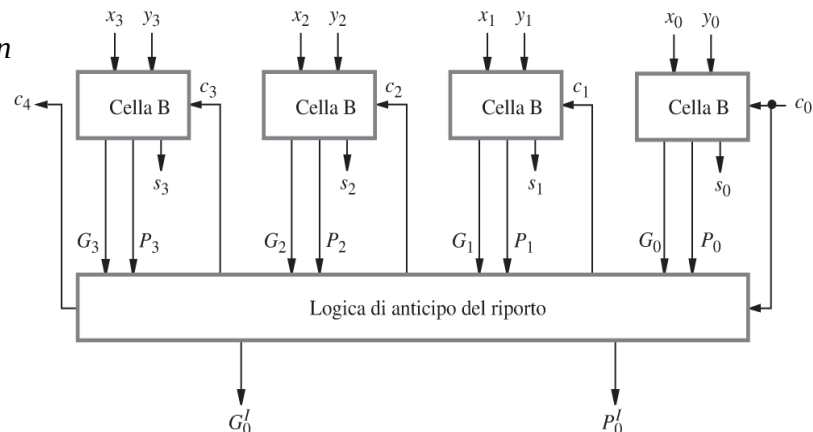
$$G_k^l = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0.$$



Per approfondimenti e schemi logici sul circuito consultare la pagina web <https://www.electricaltechnology.org/2018/04/ripple-carry-and-carry-look-ahead-adder.html>.

Addizionatore algebrico a n bit

Si definisce *addizione algebrica* una successione di addizioni e sottrazioni di numeri relativi, il risultato si dice *somma algebrica*.

L'idea è modificare il circuito addizionatore/full-adder a n bit per renderlo un addizionatore algebrico.


Per svolgere ciò bisogna approfondire il concetto di complemento a 2:

Il complemento a due, o complemento alla base, è il metodo più diffuso per la rappresentazione dei numeri con segno in informatica. L'espressione complemento a due viene spesso usata impropriamente per indicare l'operazione di negazione (cambiamento di segno).

La sua enorme diffusione è data dal fatto che i circuiti di addizione e sottrazione non devono esaminare il segno di un numero rappresentato con questo sistema per determinare quale delle due operazioni sia necessaria, permettendo tecnologie più semplici e con maggiore precisione; si utilizza un solo circuito, il sommatore, sia per l'addizione che per la sottrazione.

Per rappresentare l'opposto di un numero binario in complemento si negano i singoli bit: si applica cioè l'operazione logica NOT e si aggiunge infine 1 al valore del numero trovato con questa operazione.

 Detto ciò ecco uno schema dell'addizionatore algebrico:



Dove con la linea di comando Addizione/Sottrazione è collegata a uno XOR per ogni bit del secondo operando, esso definirà il lavoro che svolgerà il circuito:

- **con il valore logico 0** si otterrà la **somma**, poiché non effettuerà il complemento a 2 del numero binario. (su ogni bit dell'operando si effettua lo XOR con il valore 0 e di conseguenza avrà come uscita il bit dell'operando.)
- **con il valore logico 1** si otterrà il risultato della **sottrazione** dei due numeri. Avendo come segnale 1 si effettuerà il complemento a 2 tramite gli XOR collegati a ogni bit del sottraendo. Dopodiché si esegue la normale somma tra il minuendo e il sottraendo e l'incremento dal riporto in ingresso.

Circuito moltiplicatore sequenziale a n bit:

Si può creare un moltiplicatore di due numeri in circuito sequenziale che usa solo un addizionatore a n bit.

Per creare ciò si ha bisogno di:

- 1 full-adder a n bit ;
- 1 Moltiplicatore: lo denominiamo MUX;
- 3 registri : li denominiamo A , Q (a scorrimento) e M.
- 1 flip-flop: lo denominiamo C.

I passi da eseguire sono:

1. Inizializza a zero un registro A
2. Inizializza a zero il flip-flop C per il riporto
3. Salva nei registri Q ed M moltiplicatore e moltiplicando
4. Se il bit meno significativo di Q vale 1
 - Somma A ed M
 - Memorizza il risultato in A
5. Scorrimento a destra del registro [C; A; Q] di una posizione
6. Ripeti dal punto 4 per n volte
7. Preleva il risultato della moltiplicazione dai registri [A; Q]

Descrizione Approfondita

La descrizione che segue è riprodotta dal testo citato, Capitolo 9, Paragrafo 9.3.2

Questo circuito effettua la moltiplicazione usando n volte un singolo addizionatore a n bit.


I registri A e Q sono registri a scorrimento, concatenati come mostrato in figura.

Insieme, essi contengono il prodotto parziale PP_i mentre il bit q_i del moltiplicatore genera il segnale Add/Noadd. Questo segnale fa sì che il moltiplicatore MUX selezioni 0 quando $q_i = 0$, o selezioni il moltiplicando M quando $q_i = 1$, da sommare a PP_i per generare PP_{i+1} .

Il prodotto è calcolato in n cicli. Il prodotto parziale cresce in lunghezza di un bit per ciclo a partire dal vettore iniziale, PP_0 , di n zeri nel registro A.

Il riporto in uscita dall'addizionatore è memorizzato nel flip-flop C, mostrato in figura.

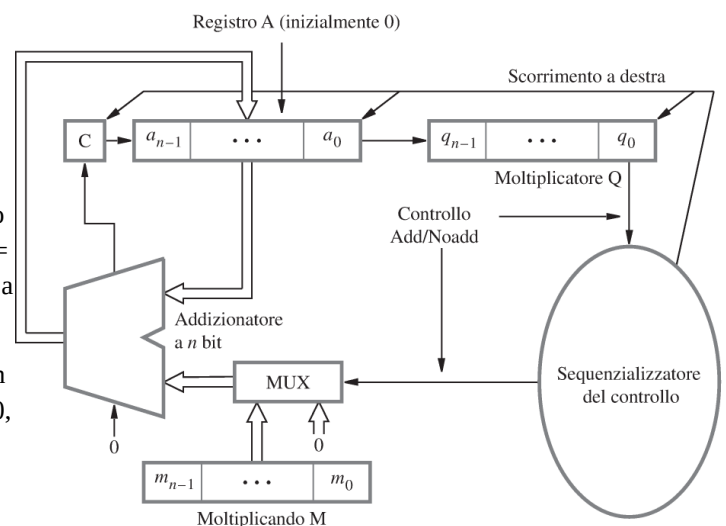All'inizio il moltiplicatore è caricato nel registro Q, il moltiplicando nel registro M, C e A sono azzerati. Alla fine di ogni ciclo, C, A, Q scorrono a destra di una posizione per permettere al prodotto parziale di crescere man mano che il moltiplicatore scorre fuori dal registro Q.



A causa di questo scorrimento, il bit q_i del moltiplicatore appare nella posizione meno significativa di Q per generare il segnale Add/Noadd al momento giusto, iniziando con q_0 durante il primo ciclo, q_1 durante il secondo ciclo e così via.

Dopo che sono stati usati, i bit del moltiplicatore vengono scartati dall'operazione di scorrimento a destra. Si noti che il riporto in uscita dall'addizionatore è il bit più a sinistra di $PP(i+1)$, e che deve essere tenuto nel flip-flop C per scorrere a destra assieme i contenuti A e Q. Dopo n cicli, la metà di ordine alto del prodotto si trova nel registro A e la metà di ordine basso è nel registro Q.

La figura mostra come la sistemazione dell'hardware realizzerebbe la moltiplicazione.

Esempio:

