

# Implementazione di una Arithmetic-Logic-Unit

Corrado Santoro


Dipartimento di Matematica e Informatica  
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori
 
## Arithmetic-Logic-Unit

- Una **ALU** a  $n$  bit è un circuito logico in grado di effettuare operazioni matematiche (somme, sottrazioni) e logiche (bitwise-AND, bitwise-OR, bitwise-NOT) su due operandi a  $n$  bit
- E' un circuito presente in qualunque CPU ed è rappresentato nel seguente modo



- $n$  ingressi per l'operando  $X$
- $n$  ingressi per l'operando  $Y$
- $k$  ingressi per specificare il tipo di operazione da effettuare  $OpType$
- $n$  uscite per il risultato  $R$

## Implementazione della Somma Binaria a 4 Bit tramite porte logiche

# Operazione di somma binaria

## Somma in base 2

L'operazione di somma binaria, in colonna, può essere svolta applicando le seguenti semplici regole:

0	+	0	=	0
0	+	1	=	1
1	+	0	=	1
1	+	1	=	0 con riporto di 1

## Esempio

	<b>Riporti</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Primo addendo		0	0	1	1	+
Secondo addendo		0	1	0	1	=
<hr/>						
Risultato		1	0	0	0	

$$(0011)_2 + (0101)_2 = (1000)_2$$

$$3 + 5 = 8$$

# Operazione di somma binaria

## Esempio

	<b>Riporti</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
Primo addendo		0	0	1	1	+
Secondo addendo		0	1	0	1	=
<hr/>						
Risultato		1	0	0	0	

$$(0011)_2 + (0101)_2 = (1000)_2$$
$$3 + 5 = 8$$

## Somma in base 2

- Per la *prima colonna*, sommiamo **due bit** e produciamo un **risultato** e un **riporto**
- Per le *successive colonne*, sommiamo **due bit** e il **riporto precedente**, e produciamo un **risultato** e un **nuovo riporto**

# Operazione di somma binaria

## Nomenclatura

	<b>Riporti C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		$c_3$	$c_2$	$c_1$		
Primo addendo X		0	0	1	1	+	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$
Secondo addendo Y		0	1	0	1	=	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
Risultato S		1	0	0	0		$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$

## Somma in base 2

- Utilizziamo una variabile booleana per ogni bit coinvolto nella nostra operazione
- Rappresentiamo i 4 bit del primo addendo X con le variabili booleane  $x_3, x_2, x_1, x_0$
- Rappresentiamo i 4 bit del secondo addendo Y con le variabili booleane  $y_3, y_2, y_1, y_0$
- Rappresentiamo i 4 bit della somma S con le variabili booleane  $s_3, s_2, s_1, s_0$
- Rappresentiamo i 3 bit dei riporti con le variabili booleane  $c_3, c_2, c_1$

# Operazione di somma binaria

## Implementazione

	<b>Riporti C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		$C_3$	$C_2$	$C_1$		
Primo addendo X		0	0	1	1	+	$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
Secondo addendo Y		0	1	0	1	=	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
Risultato S		1	0	0	0		$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$

## Implementazione

- Utilizziamo una **rete logica** per ogni **colonna della somma**  $\Rightarrow$  **4 reti logiche**
- La prima colonna (**colonna "0"**) sarà una rete con ingressi  $x_0, y_0$  e uscite  $s_0, c_1$
- Le altre colonne ( $n, n > 0$ ) saranno delle reti con ingressi  $x_n, y_n, c_n$  e uscite  $s_n, c_{n+1}$

# Operazione di somma binaria

## Implementazione

	<b>Riporti C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		$C_3$	$C_2$	$C_1$		
Primo addendo X		0	0	1	1	+	$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
Secondo addendo Y		0	1	0	1	=	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
Risultato S		1	0	0	0		$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$

## Somma Colonna 0

$x_0$	$y_0$	$s_0$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$s_0 = \overline{x_0}y_0 + x_0\overline{y_0}$$

## Riporto Colonna 0

$x_0$	$y_0$	$c_1$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


$$c_1 = x_0y_0$$



## Half Adder

$$S_0 = \overline{x_0}y_0 + x_0\overline{y_0}$$

$$C_1 = x_0y_0$$

 

# Operazione di somma binaria

## Implementazione

	<b>Riporti C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		$C_3$	$C_2$	$C_1$		
Primo addendo X		0	0	1	1	+	$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
Secondo addendo Y		0	1	0	1	=	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
Risultato S		1	0	0	0		$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$

## Somma Colonna $n > 0$

$C_n$	$X_n$	$Y_n$	$S_n$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$S_n = \overline{C_n} \overline{X_n} Y_n + \overline{C_n} X_n \overline{Y_n} + C_n \overline{X_n} \overline{Y_n} + C_n X_n Y_n = C_n \text{ XOR } X_n \text{ XOR } Y_n$$

# Operazione di somma binaria

## Implementazione

	<b>Riporti C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		$C_3$	$C_2$	$C_1$		
Primo addendo X		0	0	1	1	+	$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
Secondo addendo Y		0	1	0	1	=	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
Risultato S		1	0	0	0		$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$

## Somma Colonna $n > 0$

$C_n$	$x_n$	$y_n$	$C_n \text{ XOR } x_n$	$S_n = (C_n \text{ XOR } x_n) \text{ XOR } y_n$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

$$S_n = \overline{C_n} \overline{x_n} y_n + \overline{C_n} x_n \overline{y_n} + C_n \overline{x_n} \overline{y_n} + C_n x_n y_n = C_n \text{ XOR } x_n \text{ XOR } y_n$$

# Operazione di somma binaria

## Implementazione

	<b>Riporti C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		$C_3$	$C_2$	$C_1$		
Primo addendo X		0	0	1	1	+	$X_3$	$X_2$	$X_1$	$X_0$
Secondo addendo Y		0	1	0	1	=	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
Risultato S		1	0	0	0		$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$

## Riporto Colonna $n > 0$


$C_n$	$X_n$	$Y_n$	$C_{n+1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$C_{n+1} = X_n Y_n + Y_n C_n + X_n C_n$$
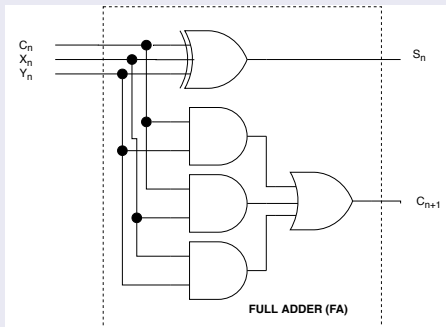
## Full Adder



$$S_n = \overline{C_n} \overline{X_n} y_n + \overline{C_n} X_n \overline{y_n} + C_n \overline{X_n} \overline{y_n} + C_n X_n y_n = X_n \text{ XOR } y_n \text{ XOR } C_n$$

$$C_{n+1} = X_n y_n + y_n C_n + X_n C_n$$



# Operazione di somma binaria

## 4 Bit Adder

 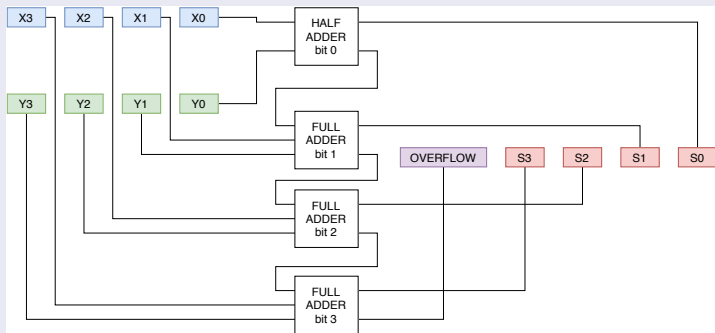

## Implementazione della Sottrazione Binaria a 4 Bit tramite porte logiche

## Sottrazione in base 2

L'operazione di **sottrazione**  $X - Y$  (con  $X$  e  $Y$  due variabili a  $n$  bit) può essere trasformata in una **somma** sfruttando il complemento a 2:

$$X - Y = X + (-Y) = X + (\bar{Y} + 1)$$

dove  $\bar{Y}$  è la **negazione "bitwise"** (cioè bit per bit) i  $Y$ .

- L'operazione  $\bar{Y}$  può essere facilmente implementata usando  $n$  porte NOT
- Occorrerebbe quindi un ulteriore circuito sommatore per poter effettuare l'operazione  $\dots + 1$ , tuttavia ....



## Verso la sottrazione in base 2

- Supponiamo di voler implementare la seguente operazione:



$$X + Y + 1$$

- Possiamo pensare al .. + 1 come alla presenza di un “riporto” già nella prima colonna (bit 0) della nostra operazione
- Allora usiamo un “Full Adder” anche sul primo bit, e sfruttiamo il suo ingresso di carry (CarryIn) per ottenere i seguenti casi:

$$\begin{array}{ll} X + Y & \text{se } \textit{CarryIn} = 0 \\ X + Y + 1 & \text{se } \textit{CarryIn} = 1 \end{array}$$

# Verso la sottrazione in base 2

## 4 Bit Adder con CarryIn

 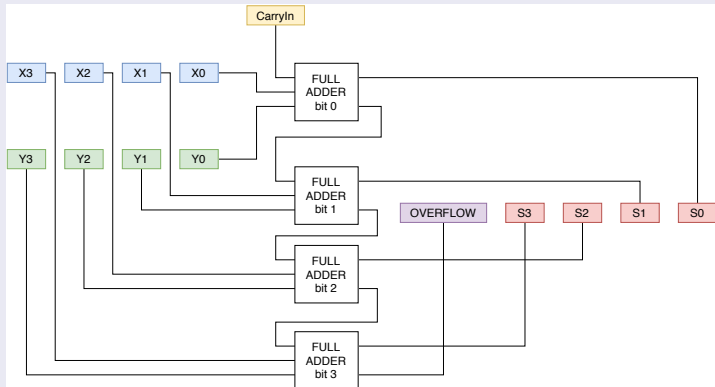

CarryIn = 0	$S = X + Y$
CarryIn = 1	$S = X + Y + 1$

## Verso la sottrazione in base 2

- A questo punto, se riuscissimo a sfruttare il “CarryIn” per pilotare anche un ulteriore circuito in grado di invertire i bit di  $Y$  otterremmo il seguente effetto:

$$\begin{array}{ll} X + Y & \text{se } \text{CarryIn} = 0 \\ X + \bar{Y} + 1 & \text{se } \text{CarryIn} = 1 \end{array}$$

- Chiamando l'ingresso “CarryIn” come **OpType** potremmo raggiungere il nostro obiettivo:

$$\begin{array}{ll} X + Y & \text{se } \text{OpType} = 0 \\ X + \bar{Y} + 1 & \text{se } \text{OpType} = 1 \end{array}$$

- Cioè un circuito in grado di comportarsi come **sommatore** se **OpType = 0**, e come **sottrattore** se **OpType = 1**

## Verso la sottrazione in base 2


- Sintetizziamo un “invertitore su comando”:

$y_i$	$OpType$	$y'_i$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Otteniamo  $y'_i = y_i \text{ xor } OpType$
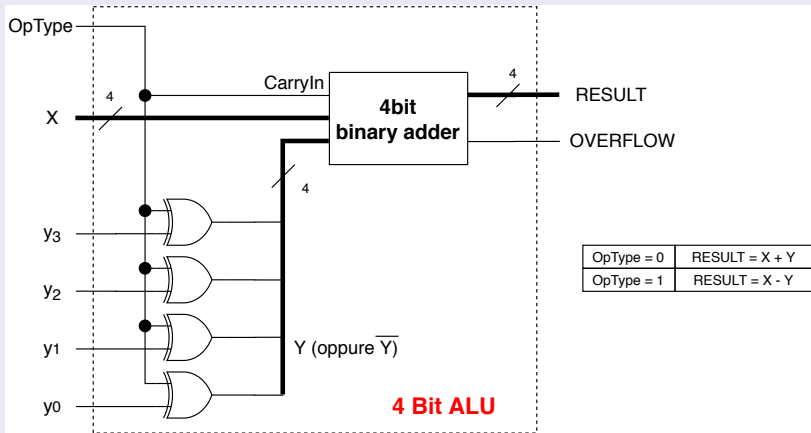
## ALU a 4 Bit

- Mettiamo "tutto insieme" in un unico circuito:



## Operazioni Logiche Bitwise


## Inclusione di Operazioni Logiche

- Estendiamo la nostra ALU includendo anche la possibilità di effettuare le seguenti **operazioni logiche bitwise**:

$X$      $AND$      $Y$   
 $X$      $OR$      $Y$   
 $NOT(X)$


- A tale scopo, possiamo modificare il **Full Adder** includendo la possibilità di fare le operazioni citate sul singolo bit
- Aggiungiamo dunque un **multiplexer** che consente di mandare in output, alternativamente, l'uscita del:
  - Sommatore,  $x_i + y_i$
  - Porta AND,  $x_i AND y_i$
  - Porta OR,  $x_i OR y_i$
  - Negazione,  $\bar{x}_i$

# Inclusione di Operazioni Logiche

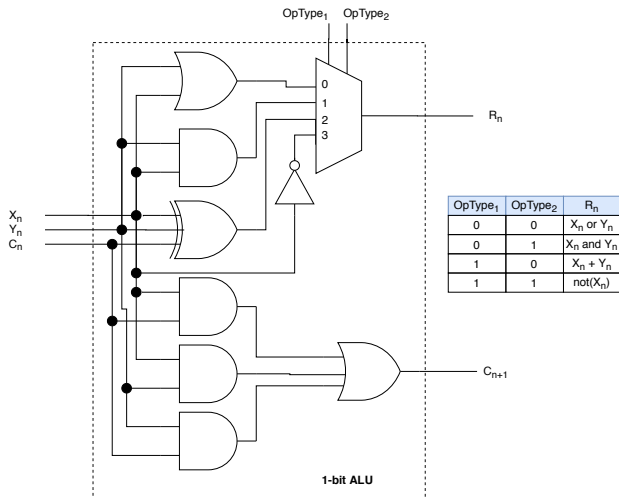



# 4-bit ALU Completa

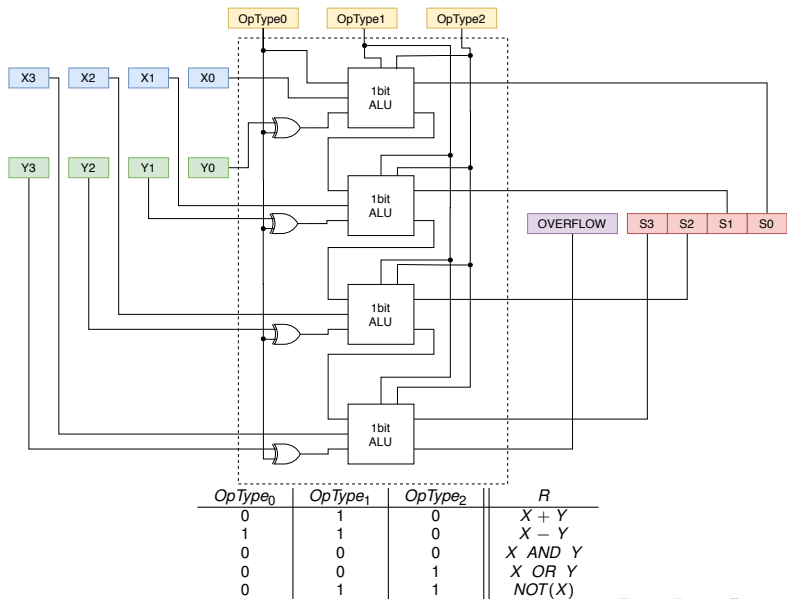

# Implementazione di una Arithmetic-Logic-Unit

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica  
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori