

# Alcuni Circuiti Combinatori Tipici

Corrado Santoro

Corso di Architettura degli Elaboratori

## 1 Il Multiplexer

Un **multiplexer “K-a-1”** è una rete logica che possiede:

- $K = 2^n$  input dati  $x_0, x_1, \dots, x_{K-1}$ ;
- $n$  input di controllo;
- una singola uscita.

L’obiettivo del multiplexer è quello di “connettere” uno solo degli ingressi  $x_i$  all’uscita sulla base degli  $n$  bit di controllo: detto  $S$  il valore (decimale) rappresentato dagli  $n$  bit, allora il valore dell’ingresso  $x_S$  verrà copiato sull’uscita, mentre tutti gli altri ingressi verranno ignorati.

La tabella della verità di un multiplexer 4-a-1 è la seguente:


$x_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$c_1$	$c_0$	$y$
0	X	X	X	0	0	0
1	X	X	X	0	0	1
X	0	X	X	0	1	0
X	1	X	X	0	1	1
X	X	0	X	1	0	0
X	X	1	X	1	0	1
X	X	X	0	1	1	0
X	X	X	1	1	1	1

Nella tabella, il valore “X” rappresenta lo stato di “don’t care”: significa che l’uscita è indipendente dal valore della relativa variabile che dunque può assumere qualunque valore; questo implica che, nella sintesi della funzione logica, le variabili contrassegnate come “don’t care” possono essere ignorate dato che esse non hanno effetto in quel caso specifico. La funzione logica che rappresenta il comportamento del multiplexer 4-a-1 è dunque la seguente:

$$y = x_0 \bar{c}_1 \bar{c}_0 + x_1 \bar{c}_1 c_0 + x_2 c_1 \bar{c}_0 + x_3 c_1 c_0$$

Essa è derivata andando a considerare i casi cui in l’uscita vale 1, ed omettendo, nel prodotto risultante, tutte le variabili “don’t care”.

 La rete logica risultante è riportata nella figura seguente, la quale mostra anche (in basso a destra) il simbolo che di solito si utilizza per rappresentare, in un circuito elettrico, il multiplexer.



## 2 L'Encoder

Un **Encoder**  $K$ -to- $n$  è una rete logica dotata di:

- $K = 2^n$  input  $x_0, x_1, \dots, x_{K-1}$ ;
- $n$  output  $y_{n-1}, \dots, y_0$ .

Il comportamento base consiste nel generare, sulle uscite, il *pattern binario* che rappresenta il *numero dell'ingresso* che si trova a stato logico 1; qualora più di un ingresso si trovi allo stato logico 1, il comportamento può essere molteplice, come, ad esempio, dare priorità all'ingresso di ordine più basso, oppure includere un'ulteriore uscita che segnala un'eventuale condizione non valida.

La tabella di verità di un encoder 8-to-3 (che non tiene però conto di eventuali situazioni invalide) è la seguente:

$x_0$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$x_6$	$x_7$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

### 3 Il Decoder

Un **Decoder**  $n$ -to- $K$  è una rete logica dotata di:

- $n$  input  $x_{n-1}, \dots, x_0$ ;
- $K = 2^n$  output  $y_0, y_1, \dots, y_{K-1}$ .

Il comportamento è inverso rispetto a quello dell'encoder, il decoder infatti attiva l'uscita  $y_i$  posto che gli ingressi formino il *pattern binario* che rappresenta giusto il valore  $i$ .

La tabella di verità di un decoder 3-to-8 è la seguente:

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	$y_4$	$y_5$	$y_6$	$y_7$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1