

# Tipologie di Flip Flop

Corrado Santoro


Dipartimento di Matematica e Informatica

santoro@dmi.unict.it




Corso di Architettura degli Elaboratori


## Simboli dei vari FF D-Type

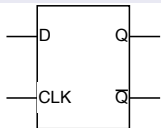


Level-Trigger, on CLK = 1

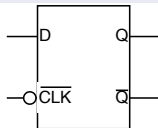

Level-Trigger, on CLK = 0

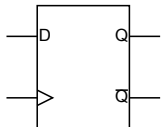


Edge-Trigger, on rising edge

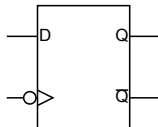

Edge-Trigger, on falling edge

# D-Type Level Triggered

## D-Type Positive-Level triggered

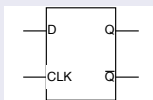


Level-Trigger, on CLK = 1

$D$	$CLK$	$Q(t)$	$\overline{Q}(t)$	
0	1	0	1	D copied to output
1	1	1	0	D copied to output
X	0	$Q(t-1)$	$\overline{Q}(t-1)$	unchanged

# D-Type Level Triggered

## D-Type Negative-Level triggered

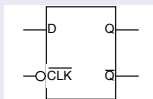


Level-Trigger, on CLK = 0

$D$	$CLK$	$Q(t)$	$\overline{Q}(t)$	
0	0	0	1	D copied to output
1	0	1	0	D copied to output
X	1	$Q(t - 1)$	$\overline{Q}(t - 1)$	unchanged

# D-Type Edge Triggered


## D-Type Rising-edge triggered

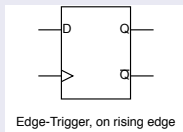

$D$	$CLK$	$Q(t)$	$\overline{Q}(t)$	
0	$\uparrow$	0	1	D copied to output
1	$\uparrow$	1	0	D copied to output
X	X	$Q(t-1)$	$\overline{Q}(t-1)$	unchanged

# D-Type Edge Triggered


## D-Type Falling-edge triggered

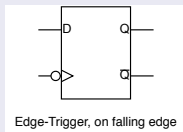


$D$	$CLK$	$Q(t)$	$\overline{Q}(t)$	
0	↓	0	1	D copied to output
1	↓	1	0	D copied to output
X	X	$Q(t-1)$	$\overline{Q}(t-1)$	unchanged

# D-Type Flip-Flop with Clear and Preset

## Varianti dei FF D-Type

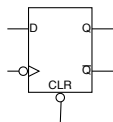

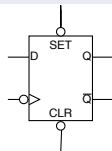Edge-Trigger, falling edge  
with (async) clear





Edge-Trigger, falling edge  
with (async) clear and preset

A volte i FF possono presentare degli ingressi di *CLEAR* o di *PRESET* che permettono di forzare le uscite indipendentemente dagli ingressi di *D* e *CLOCK*

<i>D</i>	<i>CLK</i>	<i>CLR</i>	<i>SET</i>	<i>Q(t)</i>	$\bar{Q}(t)$	
X	X	0	1	0	1	output clear
X	X	1	0	1	0	output set
0	↓	1	1	0	1	D copied to output
1	↓	1	1	1	0	D copied to output
X	X	1	1	$Q(t-1)$	$\bar{Q}(t-1)$	unchanged


## FF T-Type

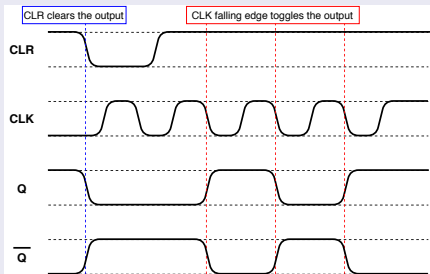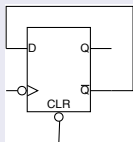

- Se, in un D-type, colleghiamo l'ingresso  $D$  all'uscita  $\bar{Q}$  otteniamo un flip-flop denominato **T-type (toggle)**
- Ad ogni "colpo di clock", l'uscita  $\bar{Q}$  viene "copiata" su  $Q$
- Otteniamo cioè che (ad ogni colpo di clock)  $Q(t) = \bar{Q}(t - 1)$
- In altri termini, ad ogni **colpo di clock** le uscite **cambiano stato (toggle)**




## FF T-Type

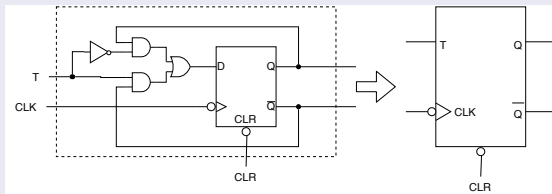

- I FF T-type hanno il clock controllato da un ingresso **T**
- Se  $T = 1$ , il FF cambia stato al colpo di clock
- Se  $T = 0$ , il FF lo stato non cambia in nessun caso

$T$	$CLK$	$CLR$	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	
$X$	$X$	0	0	1	output clear
1	$\downarrow$	1	$\bar{Q}(t-1)$	$Q(t-1)$	output toggle
0	$X$	1	$Q(t-1)$	$\bar{Q}(t-1)$	unchanged

## FF JK-Type

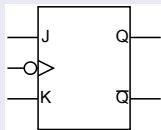

- I FF JK-type, a seconda dello stato degli input J e K, possono funzionare in modalità
  - **Toggle**
  - **Set-Reset**

$J$	$K$	$CLK$	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	
0	0	↓	$Q(t-1)$	$\bar{Q}(t-1)$	unchanged
0	1	↓	0	1	output clear
1	0	↓	1	0	output set
1	1	↓	$\bar{Q}(t-1)$	$Q(t-1)$	output toggle

# Tipologie di Flip Flop

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica

santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori